

# Organización del Computador 1

## Práctica 2: Lógica Digital

1er cuatrimestre 2022

### Índice

1. Ejercicio 1	2
2. Ejercicio 2	2
3. Ejercicio 3	3
4. Ejercicio 4	5
5. Ejercicio 5	5
6. Ejercicio 6	5
7. Ejercicio 7: demultiplexor	7
8. Ejercicio 8: codificador	8
9. Ejercicio 9: decodificador	10
10.Ejercicio 10: carry left shifter 3-4	11
11.Ejercicio 11: full adder de 1 bit	12
12.Ejercicio 12: full adder de 4 bits	13

# 1. Ejercicio 1

Calculando las tablas de verdad podemos ver la equivalencia de las fórmulas booleanas.

## 1.a.

$$p = (p.q) + (p.\bar{q})$$

$p$	$q$	$(p.q)$	$+$	$(p.\bar{q})$
0	0	0	0	0
0	1	0	0	0
1	0	0	1	1
1	1	1	1	0

## 1.b.

$$x.z = (x + y).(x + \bar{y}).(\bar{x} + z)$$

$x$	$y$	$z$	$x.z$	$(x + y)$	$.$	$(x + \bar{y})$	$.$	$(\bar{x} + z)$
0	0	0	0	0	0	1	0	1
0	0	1	0	0	0	1	0	1
0	1	0	0	1	0	0	0	1
0	1	1	0	1	0	0	0	1
1	0	0	0	1	1	1	0	0
1	0	1	1	1	1	1	1	1
1	1	0	0	1	1	1	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1

# 2. Ejercicio 2

Resolviendo mediante propiedades llegamos a 2 fórmulas que a priori no parecen ser equivalentes. Notar en la última línea que a la izquierda tenemos  $\bar{y}.z$  mientras que a la derecha tenemos  $\bar{y}.\bar{z}$ .

$$\begin{aligned} x \oplus (y.z) &= (x \oplus y).(x \oplus z) \\ \bar{x}.y.z + x.\bar{y}.\bar{z} &= (\bar{x}.y + x.\bar{y}).(\bar{x}.z + x.\bar{z}) \\ \bar{x}.y.z + x.\bar{y}.\bar{z} &= (\bar{x}.y + x.\bar{y}).\bar{x}.z + (\bar{x}.y + x.\bar{y}).x.\bar{z} \\ \bar{x}.y.z + x.\bar{y}.\bar{z} &= \bar{x}.y.\bar{x}.z + x.\bar{y}.\bar{x}.z + \bar{x}.y.x.\bar{z} + x.\bar{y}.x.\bar{z} \\ \bar{x}.y.z + x.\bar{y}.\bar{z} &= \bar{x}.y.z + x.\bar{y}.\bar{z} \end{aligned}$$

Calculamos la tabla de verdad para verificar.

$x$	$y$	$z$	$x$	$\oplus$	$(y.z)$	$(x \oplus y)$	$.$	$(x \oplus z)$	
1	1	1	1	0	1	0	0	0	
1	1	0	1	1	0	0	0	1	✖
1	0	1	1	1	0	1	0	0	✖
1	0	0	1	1	0	1	1	1	
0	1	1	0	1	1	1	1	1	
0	1	0	0	0	0	1	0	0	
0	0	1	0	0	0	0	0	1	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Conclusión: la propiedad planteada es falsa.

### 3. Ejercicio 3

#### 3.a.

Verdadero, con el operador NAND ( $p|q = \overline{p \cdot q}$ ) podemos representar todas las funciones booleanas: AND, OR, NOT.

Recordemos la tabla de verdad del NAND.


$p$	$q$	$p \cdot q$	$p q = \overline{p \cdot q}$
0	0	0	1
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

##### 3.a.1. NOT

Utilizando la misma entrada 2 veces en un NAND podemos obtener un NOT.

$$p|p = \bar{p}$$

$p$	$p p$	$\bar{p}$
0	1	1
1	0	0

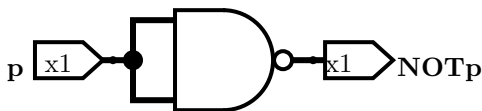


##### 3.a.2. AND

Utilizando el NOT ya construido, podemos encadenarlo a la salida de un NAND para cancelar su negación y así obtener el resultado original del AND.

$$(p|q)|(p|q) = p \cdot q$$


$p$	$q$	$p q$	$(p q) (p q)$	$p \cdot q$
0	0	1	0	0
0	1	1	0	0
1	0	1	0	0
1	1	0	1	1

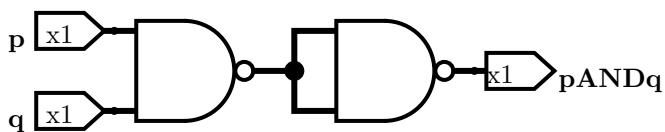

##### 3.a.3. OR

$$(p|p)|(q|q) = \bar{p}|\bar{q} = \overline{\bar{p} \cdot \bar{q}} = \bar{\bar{p} + \bar{q}} = p + q$$

$p$	$q$	$(p p)$	$(q q)$	$p + q$
0	0	1	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	1
1	1	0	0	1

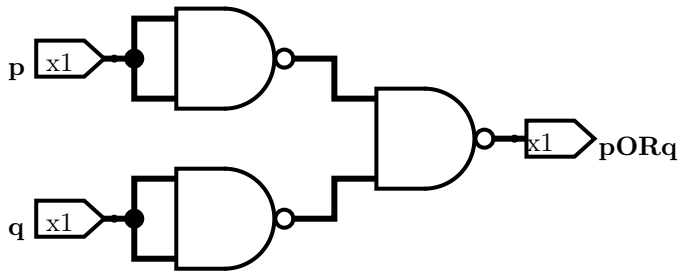

### 3.b.

Verdadero, con el operador NOR ( $p \downarrow q = \overline{p + q}$ ) podemos representar todas las funciones booleanas: AND, OR, NOT.

Recordemos la tabla de verdad del NOR.


$p$	$q$	$p + q$	$p \downarrow q = \overline{p + q}$
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	1	0

Observemos que los circuitos para armar las funciones booleanas utilizando solo la compuerta NOR son análogos a los utilizando con la compuerta NAND.

#### 3.b.1. NOT

$$p \downarrow p = \bar{p}$$


$p$	$p \downarrow p$	$\bar{p}$
0	1	1
1	0	0

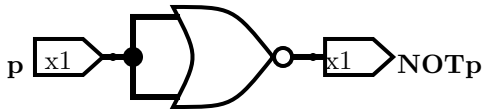

#### 3.b.2. AND

$$(p \downarrow p) \downarrow (q \downarrow q) = \bar{p} \downarrow \bar{q} = \overline{\bar{p} + \bar{q}} = \overline{\bar{p} \cdot \bar{q}} = p \cdot q$$


$p$	$q$	$(p \downarrow p)$	$\downarrow$	$(q \downarrow q)$	$p \cdot q$
0	0	1	0	1	0
0	1	1	0	0	0
1	0	0	0	1	0
1	1	0	1	0	1

 

#### 3.b.3. OR

$$(p \downarrow q) \downarrow (p \downarrow q) = (\overline{p + q}) \downarrow (\overline{p + q}) = \overline{\overline{p + q} + \overline{p + q}} = p + q$$

$p$	$q$	$p \downarrow q$	$(p \downarrow q) \downarrow (p \downarrow q)$	$p + q$
0	0	1	0	0
0	1	0	1	1
1	0	0	1	1
1	1	0	1	1

 


#### 4. Ejercicio 4

Resuelto en el ejercicio 3.

#### 5. Ejercicio 5

$p$	$q$	$r$	$p.q.r$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

 

#### 6. Ejercicio 6

$A$	$B$	$C$	$F(A, B, C)$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

*Nota: La tabla de verdad fue ordenada para una lectura más fácil.*

##### 6.a.

$$F(A, B, C) = \overline{A}.B.C + A.\overline{B}.\overline{C} + A.\overline{B}.C + A.B.C$$


La implementación literal requiere un total de 15 compuertas: 3 OR, 8 AND y 4 NOT.

6.b.

$$F(A, B, C) = \overline{A}.B.C + A.\overline{B}.\overline{C} + A.\overline{B}.C + A.B.C = B.C(A + \overline{A}) + A.\overline{B}(\overline{C} + C) = B.C + A.\overline{B}$$

La implementación optimizada requiere un total de 4 compuertas: 1 OR, 2 AND y 1 NOT.

A	B	C	B.C	+	A. $\overline{B}$
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	0
0	1	1	1	1	0
1	0	0	0	1	1
1	0	1	0	1	1
1	1	0	0	0	0
1	1	1	1	1	0

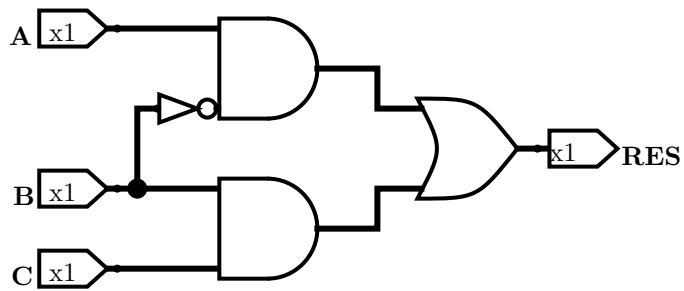

## 7. Ejercicio 7: demultiplexor


En la primer tabla de verdad planteamos una columna para los valores explícitos de  $e_0$ . En la segunda tabla eliminamos esta columna y en cambio planteamos  $e_0$  como el valor de salida cuando las líneas de control computan a 1 para esa fila. Es decir, dada la fórmula booleana para cada salida, primero vemos si el AND entre las 2 líneas de control daría 1, y solo en ese caso el resultado final va a ser determinado por  $e_0$ . En todos los otros casos, como el AND entre las líneas de control da 0, es indistinto el valor de  $e_0$  y la salida va a ser siempre 0.

$c_1$	$c_0$	$e_0$	$s_3$	$s_2$	$s_1$	$s_0$
0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	1
0	1	1	0	0	1	0
1	0	1	0	1	0	0
1	1	1	1	0	0	0

$c_1$	$c_0$	$s_3$	$s_2$	$s_1$	$s_0$
0	0	0	0	0	$e_0$
0	1	0	0	$e_0$	0
1	0	0	$e_0$	0	0
1	1	$e_0$	0	0	0

Podemos plantear las siguientes fórmulas booleanas para cada una de las salidas.
 
$$s_3 = c_1 \cdot c_0 \cdot e_0 \quad s_2 = c_1 \cdot \overline{c_0} \cdot e_0 \quad s_1 = \overline{c_1} \cdot c_0 \cdot e_0 \quad s_0 = \overline{c_1} \cdot \overline{c_0} \cdot e_0$$



## 8. Ejercicio 8: codificador

### 8.a.

$e_0$	$e_1$	$e_2$	$e_3$	$s_1$	$s_0$
1	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	1	0
0	0	0	1	1	1

$$s_1 = \overline{e_0}.\overline{e_1}.e_2.\overline{e_3} + \overline{e_0}.\overline{e_1}.\overline{e_2}.e_3$$

$$s_0 = \overline{e_0}.e_1.\overline{e_2}.\overline{e_3} + \overline{e_0}.\overline{e_1}.\overline{e_2}.e_3$$

*Nota: Consideramos  $s_1$  como el bit más significativo de la representación binaria del número  $i$ .*

### 8.b.

Para determinar si el estado de la entrada es válido necesitamos que  $v = 1$  únicamente cuando hay una sola entrada en 1.

$e_0$	$e_1$	$e_2$	$e_3$	$v$
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0


Traducimos la tabla de verdad a una fórmula booleana literal y simplificamos usando propiedades.

$$\begin{aligned} v &= e_0.\overline{e_1}.\overline{e_2}.\overline{e_3} + \overline{e_0}.e_1.\overline{e_2}.\overline{e_3} + \overline{e_0}.\overline{e_1}.e_2.\overline{e_3} + \overline{e_0}.\overline{e_1}.\overline{e_2}.e_3 \\ &= (e_0.\overline{e_1} + \overline{e_0}.e_1).\overline{e_2}.\overline{e_3} + \overline{e_0}.\overline{e_1}.(e_2.\overline{e_3} + \overline{e_2}.e_3) \\ &= (e_0 \oplus e_1).(e_2 \downarrow e_3) + (e_0 \downarrow e_1).(e_2 \oplus e_3) \end{aligned}$$

La fórmula se puede describir de la siguiente forma: la salida  $v$  será 1 si  $e_0$  o  $e_1$  son 1 (pero no ambos al mismo tiempo) y a su vez  $e_2$  y  $e_3$  son ambos 0. O, de forma análoga, si  $e_2$  o  $e_3$  son 1 (pero no ambos al mismo tiempo) y a su vez  $e_0$  y  $e_1$  son ambos 0.



 Planteamos un único circuito para el codificador con la salida que indica si la entrada está en un estado válido.




## 9. Ejercicio 9: decodificador


9.a.

$e_1$	$e_0$	$s_3$	$s_2$	$s_1$	$s_0$
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0
 
$$s_3 = e_1 \cdot e_0 \quad s_2 = e_1 \cdot \overline{e_0} \quad s_1 = \overline{e_1} \cdot e_0 \quad s_0 = \overline{e_1} \cdot \overline{e_0}$$




9.b.

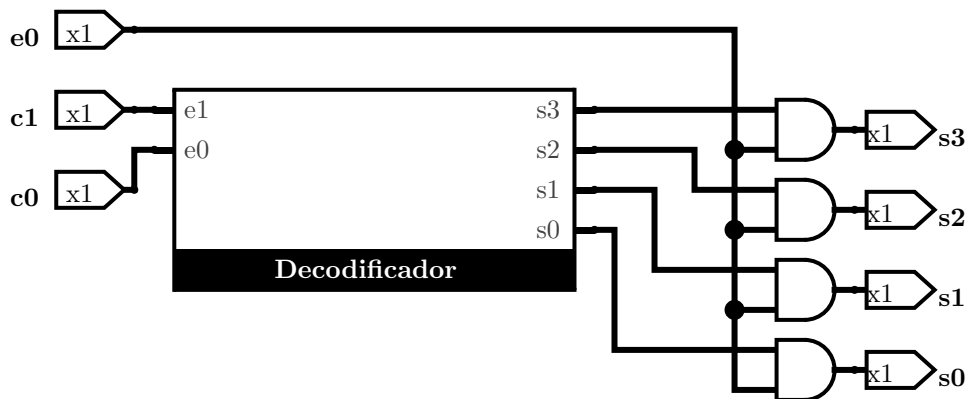

## 10. Ejercicio 10: carry left shifter 3-4

10.a.

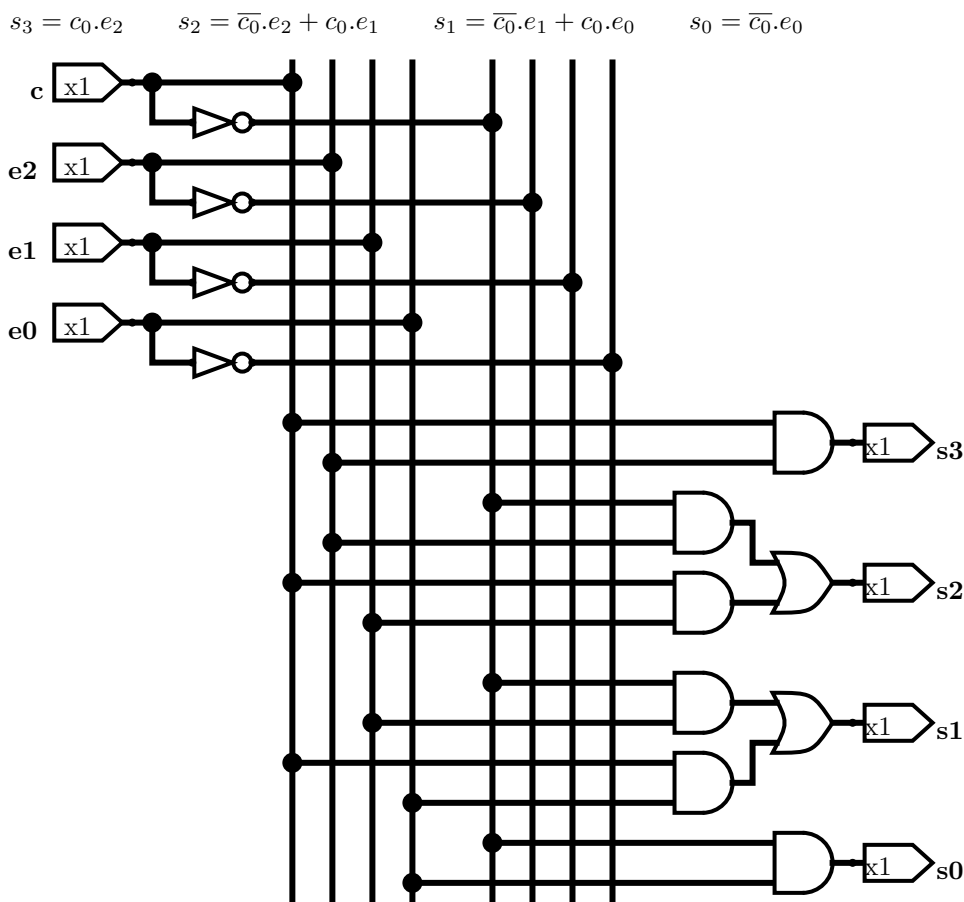

10.b.

El shift a la izquierda equivale a multiplicar por 2. El shift a la derecha equivale a la división entera por 2 (es decir, dividir por 2 redondeado hacia abajo).

$$\begin{aligned}
 0110_2 &= 6_{10} \\
 0110_2 \ll 1 &= 1100_2 = 12_{10} \\
 0110_2 \gg 1 &= 0011_2 = 3_{10}
 \end{aligned}$$


$$\begin{aligned}
 0101_2 &= 5_{10} \\
 0101_2 \ll 1 &= 1010_2 = 10_{10} \\
 0101_2 \gg 1 &= 0010_2 = 2_{10}
 \end{aligned}$$

## 11. Ejercicio 11: full adder de 1 bit
 
### 11.a.

$$\begin{aligned}
 S &= \overline{A}.\overline{B}.C_{in} + \overline{A}.B.\overline{C_{in}} + A.\overline{B}.\overline{C_{in}} + A.B.C_{in} \\
 &= (\overline{A}.\overline{B} + A.B).C_{in} + (\overline{A}.B + A.\overline{B}).\overline{C_{in}} \\
 &= (\overline{A \oplus B}).C_{in} + (A \oplus B).\overline{C_{in}} \\
 &= (A \oplus B) \oplus C_{in}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 C_{out} &= \overline{A}.B.C_{in} + A.\overline{B}.C_{in} + A.B.\overline{C_{in}} + A.B.C_{in} \\
 &= (\overline{A}.B + A.\overline{B}).C_{in} + (\overline{C_{in}} + C_{in}).A.B \\
 &= (A \oplus B).C_{in} + A.B
 \end{aligned}$$



### 11.b.


El retardo total del circuito será  $\max\{\text{retardo}(S), \text{retardo}(C_{out})\}$ . La salida  $S$  utiliza 2 compuertas mientras que  $C_{out}$  utiliza 4. Nos concentramos entonces en ver el retardo de  $C_{out}$  para cada instante.

1. Se activan las compuertas para las operaciones:  $A \oplus B$  y  $A.B$
2. Se activa la compuerta para la operación AND:  $(A \oplus B).C_{in}$
3. Se activa la compuerta para la operación OR:  $(A \oplus B).C_{in} + A.B$

Por lo tanto, el retardo total del circuito para producir todas su señales de salida es de  $3t$ .

## 12. Ejercicio 12: full adder de 4 bits

12.a.

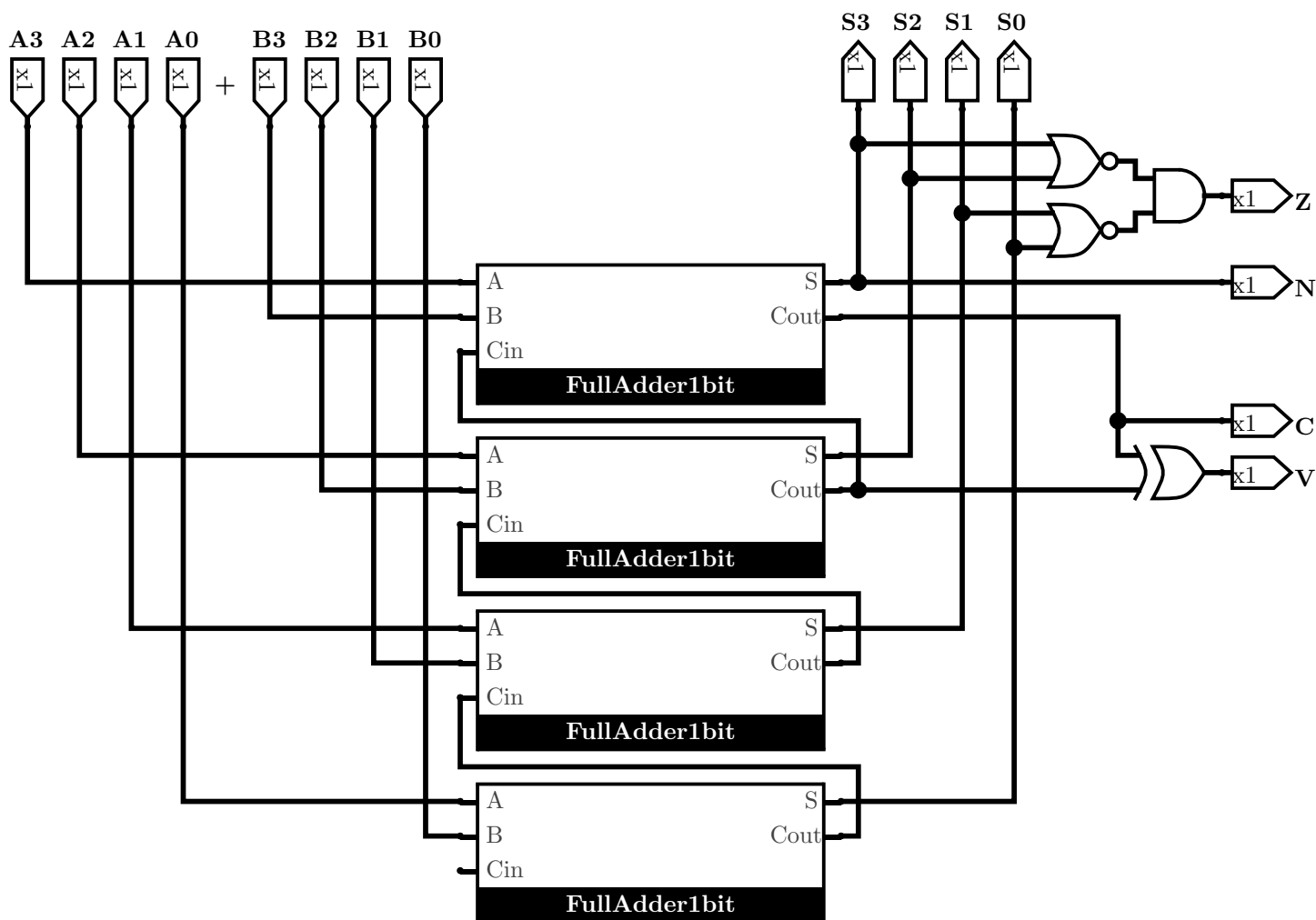

Nota: Este circuito ya incluye los flags del item b.

12.b.

- Negative:  $N = S_3$
- Overflow:  $V = C_{in3} \oplus C_{out3}$
- Carry:  $C = C_{out3}$
- Zero:  $Z = (S_0 \downarrow S_1) \cdot (S_2 \downarrow S_3)$

12.c.

Sí, el circuito funciona para sumar números codificados en notación sin signo. Pero habría que ajustar los flags de la siguiente forma:

- Negative: no aplica ya que estamos sumando números sin signo
- Overflow: se ignora
- Carry: es el nuevo flag de overflow
- Zero: sin cambios